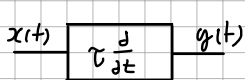


Идеальный дифференциатор



$$x(t) = \hat{x} e^{j\omega t}$$


$$y(t) = \hat{y} e^{j\omega t}$$

$$y(t) = \tau \frac{d}{dt} x(t) = \tau \hat{x} j\omega e^{j\omega t} \Rightarrow \hat{y} = j\omega \tau \hat{x}$$

$$\Rightarrow H(j\omega) = \frac{\hat{y}}{\hat{x}} = j\omega \tau$$

$$H(s) = s, \quad s = j\omega \tau$$

Дифференциатор на ОУ

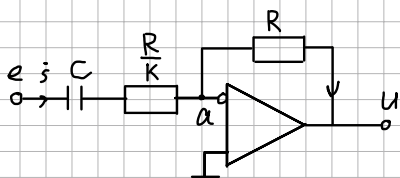

$$\text{ПВЗ: } U_a = 0$$

$$e - \dot{s} \left(\frac{1}{j\omega C} + \frac{R}{K} \right) = 0$$

$$\Rightarrow e = \dot{s} \left(\frac{1}{j\omega C} + \frac{R}{K} \right)$$

$$U = -\dot{s} R \Rightarrow \dot{s} = -\frac{U}{R}$$

$$e = -\frac{U}{R} \left(\frac{1}{j\omega C} + \frac{R}{K} \right) = -U \left(\frac{1}{j\omega RC} + \frac{1}{K} \right)$$

$$s = j\omega \tau, \quad \tau = RC, \quad H(s) = \frac{U}{e}$$

$$H(s) = -\frac{1}{\frac{1}{s} + \frac{1}{K}} = -\frac{s}{1 + s/K}$$